

Examen de domaine de compétences Diagnosticien d'automobiles et coordinateur d'atelier automobile

N° cand. :	
Points:	
Duráe :	45 min

Travaux écrits

Z1 Electricité-électronique du véhicule 10.3.2018

Important:

Répondre aux questions selon les exigences. Si par ex. 2 exemples sont demandés, il ne faut pas en donner 3.

Dans tous les cas lors de la correction, seules les premières réponses, selon le nombre demandé, seront prises en compte.

Les réponses supplémentaires ne seront pas prises en compte dans la taxation.

Pour les questions à choix multiple, une seule réponse est juste.

Les corrections du candidat doivent être sans ambiguïté et doivent être validées par un visa.

Pour **les calculs avec un développement écrit**, les étapes du calcul doivent être **clairement visibles**; les valeurs des nombres et les unités doivent être introduites dans les formules.

Appréciation: Feuille 2 devoirs	1 - 3	07	points
Feuille 3 devoirs	4 - 5	07	points
Feuille 4 devoirs	6 - 7	06	points
Feuille 5 devoirs	8 - 9	04	points
Feuille 6 devoirs	10 - 11	80	points
Feuille 7 devoirs	12 - 14	04	points
Feuille 8 devoir	14	04	points

Total 40 points

Solution

Feuille 1 Date: 16.02.2018 Date:

Les experts:

Points prévus:

1. Charge électrique :

Parmi les affirmations suivantes sur la quantité d'électricité, laquelle est exacte ?

- ☐ Son unité est F, son symbole C.
- ☐ Il s'agit de la différence de potentiel entre deux points.
- ☑ Elle est le produit du passage de courant et du temps.
- ☐ Elle est également appelée champ électrique.


2

2

2. Montage en pont :

Quelle est la valeur de la résistance R si on considère que ce montage en pont est équilibré?

 $R = 960 \Omega$

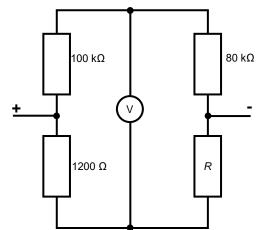


3. Courbes caractéristiques du moteur: Associer la bonne unité aux quatre courbes.

4 justes 3 points, 3 justes 2 points, 2 justes 1 point, 1 ou 0 juste 0 point

3

Courbe 1 : Watt Courbe 2 : Volt Courbe 3 : min-1 Courbe 4 : Nm

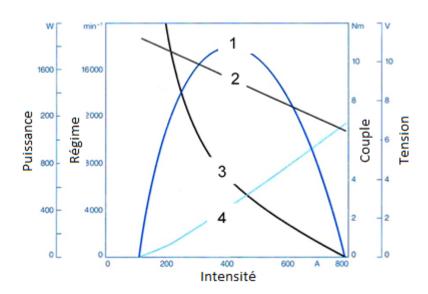

Feuille 2

Points prévus:

7

- 4. Batteries de démarrage :
 - a) Une batterie de 12 V/180 Ah présente une tension à vide de 12,8 V. Au démarrage, la batterie délivre 100 A. Il en résulte une tension aux bornes de 12,47 V.

Calculer la résistance interne de la batterie en $m\Omega.$ $\mbox{\scriptsize (sans développement)}$

 $U = U_0 - U_L = 12.8 \text{ V} - 12.47 \text{ V} = 0.33 \text{ V}$ $R_1 = U : I = 0.33 \text{ V} : 100 \text{ A} = 0.0033 \Omega = 3.3 \text{ m}\Omega$

b) Les affirmations suivantes concernant les batteries de démarrage sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?

2

3

- V Les véhicules avec systèmes Stop/Start nécessitent une batterie AGM ou EFB.
- ______ Quand la tension de repos d'une batterie s'élève à 12,8 V, la batterie est complètement chargée.
- _F_ Les batteries de démarrage AGM sont plus résistantes à la décharge profonde.
- **F** Le processus chimique dans la batterie est plus rapide en présence de basses températures.
- 5. Quelle valeur le voltmètre affichera-t-il si on ferme le commutateur S_2 ? Quand le transistor est conducteur, $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$.

U = 12 V $\frac{\text{G}}{\text{F}}$ $\frac{\text{G}}{\text{F}}$ $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$ S_2 V

Valeur = <u>6.35 V</u>

Valeur 5,65 V = 1 point


Feuille 3

Points prévus:


7

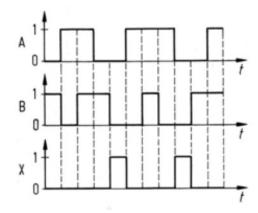
- 6. A quelle porte logique correspond l'oscillogramme ci-dessous ?

 - □ b) A □ 8 □ X
 - **∆** c) A _____ ≥1 χ
 - □ d) A ≥1 × X



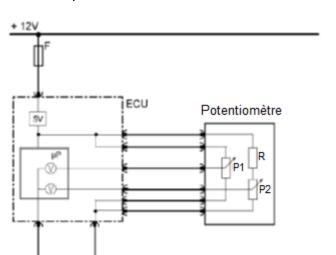7. Le capteur est raccordé au calculateur conformément au schéma suivant. Les deux potentiomètres P1 et P2 sont reliés mécaniquement et de même type.



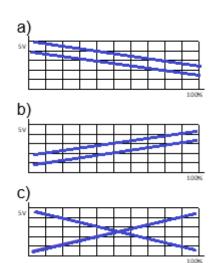

 a) Quelle mesure de tension obtient-on en actionnant le capteur ? (raccordement du voltmètre entre le signal et la masse)

Mesure : _____a

b) Si une résistance de passage est présente sur le raccord supérieur de la résistance R, quelle sera la conséquence sur la mesure de la tension ?

La ligne inférieure sur le schéma a serait plus basse (ou commencerait plus bas)

Fe	uill	е	4
	u	$\mathbf{\circ}$	•


Points prévus:

6

2


2

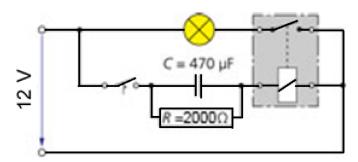8. Comment se comporte la lampe quand on ferme l'interrupteur alors que le condensateur est déchargé ?



- La lampe s'allume puis s'éteint.
- ☐ La lampe s'allume immédiatement et reste allumée.
- ☐ La lampe reste éteinte.
- ☐ La lampe s'allume avec un retard et reste allumée.
- 9. Principe du transformateur / Loi de Lenz

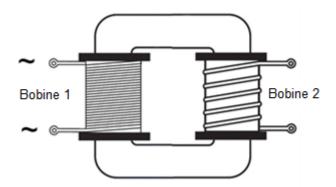Comment se comporte la tension de la bobine 2 par rapport à la tension de la bobine 1 en termes d'amplitude et de polarité ?



Amplitude : _____

Polarité : _____

Feuille 5

Points prévus: 4

Points obtenus:

10.	Le multimètre affiche la valeur indiquée ci-dessous sur une échelle de 30 V.
	Le manuel de l'appareil indique une tolérance de ± 1,4 % + 2 digits.
	Calculer la valeur réelle minimale et la valeur réelle maximale de la mesure.
	(avec développement)

4

.....

Tolérance =
$$(1,4x \ 20,16 \ / \ 100) + 2 \ x \ 0,01 = 0,302 \ V$$


Valeur mini =
$$20,16 - 0,302 = 19,86 \text{ V}$$

Valeur maxi =
$$20,16 + 0,302 = 20,46$$
 V



.....

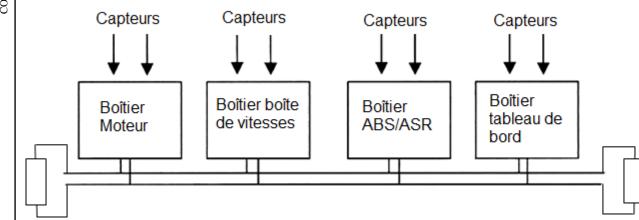11. Les affirmations suivantes concernant le bus CAN ci-dessous sont-elles vraies (V) ou fausses (F)?



- F Le taux de transfert s'élève à maximum 125 kBd.
- V Ce bus ne fonctionne en général pas à un fil.
- F Ce système fonctionne selon le principe maître-esclave.
- Un niveau de tension de 3,5 V sur CAN-H (à la masse) et un niveau de tension de 1,5 V sur CAN-L (à la masse) correspondent à un 0 logique.

Feuil	le	6	

Points prévus:

8

14. Quelle tension l'alternateur fournit-il à 9000 min⁻¹ si le rendement est de 0.39 ? 4 (avec développement) 140 120 I_N 100 5 80 4 Courant de l'alternateur en A Puissance d'entraînement en kW 60 E 40 20 n_0 3000 0 6000 9000 12'000 15'000 Régime alternateur en min -1 *I* = 120 A, *PZ*u = 4000 W (sur le diagramme) $Pab = 4000 W \times 0.39 = 1560 W$ U = 1560 W / 120 A = 13 V

Feuille 8

Points prévus:

4

Ce document d'examen est confidentiel COPYRIGHT UPSA/AGVS

0	AGVS	UPSA
	,,,,,,	0.07

Examen de domaine de compétences Diagnosticien d'automobiles et Coordinateur d'atelier automobile

N° candidat	
Points :	
Durée :	45 min

Travaux écrits

Z2 Systèmes de confort et de sécurité 10.3.2018

Important: Répondre aux questions selon les exigences. Si par ex. 2 exemples sont demandés, il ne faut pas en donner 3.

> Dans tous les cas lors de la correction, seules les premières réponses, selon le nombre demandé, seront prises en compte.

> Les réponses supplémentaires ne seront pas prises en compte dans la taxation.

Pour les questions à choix multiple, une seule réponse est juste.

Les corrections du candidat doivent être sans ambiguïté et doivent être validées par un visa.

Pour les calculs avec un développement écrit, les étapes du calcul doivent être clairement visibles: les valeurs des nombres et les unités doivent être introduites dans les formules.

Appréciation:

Feuille 2 devoirs 2 points possibles 4 points Feuille 3 devoirs 5 points possibles 6 points 3 -6 - 8 points possibles 6 points Feuille 4 devoirs Feuille 5 devoirs 9 - 10 points possibles 5 points Feuille 6 devoirs 11 - 12 points possibles 4 points Feuille 7 devoirs 13 - 15 points possibles 7 points Feuille 8 devoirs 16 - 18 points possibles 6 points Feuille 9 devoir 19 points possibles 2 points

Total

points possibles 40 points

SOLUTION

Feuille 1 Date: 16.02.2018 Date:

Les experts :

Points prévus :

Chauffage et climatisa	<u>ation</u>	
1. Parmi ces affirmation	ns sur l'humidité, laquelle est exacte ?	2
☐ Le refroidissement de l'air intérieur fait baisser son humidité relative. 1.1.1 r		
☐ L'air chaud peut	absorber moins d'humidité que l'air froid.	
	n de saturation de la vapeur d'eau diminue avec le la température.	
•	e de l'air qui traverse l'évaporateur descend sous le sation, le réfrigérant de condense.	
2. Selon le défaut cons	taté sur le graphique, indiquer deux causes possibles.	2
	ueux (s'ouvre trop)	1.1.1 difficile
. Trop de frigoriaèr	ne.dans.le.système	
Evaporateur gelé		
Soufflante d'habit	tacle défectueuse	
4,0 © × 2,0	A 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	. —
1,6	50 50 40	
0,8	30	
0,6		
0,3	,c , , , D	
0,2 / / / 200 2.	240 280 320 360 400 440	
	Densité énergétique [kJ/kg]———	
Feuille 2	Points prév	rus: 4


Points obtenus:

Ce document d'examen est confidentiel COPYRIGHT UPSA/AGVS

3. De quoi faut-il tenir compte lors de la maintenance d'un climatiseu Full hybrid ?	ır sur un véhicule <mark>1.1.1</mark>	moye	n
 Les composants présentent la même structure et le même for les climatiseurs conventionnels. 	nctionnement que		
Dans la plupart des cas, il faut uniquement utiliser de l'huile fr pas conductrice.	igorifique qui n'est		
 N'importe quel collaborateur de l'atelier peut réaliser la mainte secteur haute tension n'est pas concerné. 	enance, car le		
☐ Il faut toujours utiliser le nouveau réfrigérant R1234yf.			
Essuie-glace et lave-glace			
4. Les affirmations suivantes concernant les moteurs d'essuie-glace commande électronique sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?	réversibles avec	2	
F Ils sont beaucoup plus encombrants que les essuie-glaces co avec une tringlerie d'essuie-glace.	nventionnels 4 jus 2-3 j	moye tes = uste =	2 pt 1 pt
La réduction du régime du moteur d'essuie-glace permet de re les bruits de rabattement des balais à chaque changement de	éduire	uste =	U pt
V L'angle de la lèvre du balai d'essuie-glace en position de repo alterné.	os est		
F La protection antiblocage est réalisée au moyen d'une résista montée en série avec le moteur d'essuie-glace.	nce PTC		
5. Ces affirmations sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?		2	
Le raccordement A est utilisé pour la deuxième vitesse de balayage.	B		
F Avec la première vitesse de balayage, le raccord B est à la masse.			
F Le contacteur C est le contact de rappel (retour en position de repos).	c		
Le commutateur D se trouve dans la position indiquée lorsque les balais d'essuie-glace sont en position de repos.	4 ju 2-3	1 moy stes = juste juste	= 2 pt = 1 pt
	Points prévus :] 6	
Feuille 3	Points obtenus :		

Feuille 4

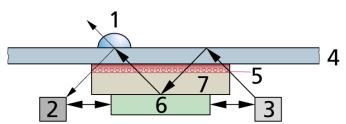6. Les affirmations suivantes concernant le capteur de pluie pour l'essuie-glace sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?



2.1.1 moyen

1 = Goutte de pluie
2 = Récepteur
3 = Émetteur

2.1.1 moyen
4 justes = 2 pt
2-3 juste = 1 pt
0-1 juste = 0 pt

- 3 = Emetteur 4 = Pare-brise 5 = Chauffage 6 = Électronique 7 = Optique
- V Le capteur se compose d'un circuit optique émetteur et récepteur.
- En présence de gouttes d'eau sur la surface extérieure, une grande partie de la lumière est réfractée vers l'extérieur. Le signal reçu est plus élevé.
- V Pour une pluie d'intensité égale, l'essuie-glace se déclenche plus rapidement la nuit que le jour.
- Un élément chauffant au niveau du capteur empêche la zone de mesure de givrer en hiver.

7. Les affirmations suivantes concernant les générateurs de gaz sont-elles vraies (V)

Systèmes de protection des piétons et occupants

- ou fausses (F) ?

 2.1.2 moyen

 4 justes = 2 pt
- V Le générateur de gaz hybride se compose d'une chambre remplie de gaz 2-3 juste = 1 pt comprimé et d'une chambre remplie de propulseur. 2-3 juste = 1 pt 0-1 juste = 0 pt
- Le générateur de gaz sous pression est rempli de gaz comprimé à haute pression, qui présente une pression de 250 bar à 20°C.
- F Le gaz contenu dans le générateur de gaz sous pression est normalement de l'hélium.
- V Dans le générateur de gaz pyrotechnique, le propulseur est allumé et le gaz généré par la combustion remplit l'airbag.
- 8. À quoi sert le pont métallique dans ce schéma?
- Elle empêche l'apparition de courants de déclenchement de l'extérieur, en court-circuitant les

2.1.2 facile

Bornes électrique

Pont métallique

Points prévus :

6

2

Points obtenus:

l'extérieur, en court-circuitant les deux bornes dans la prise lorsquelle est débranchée

- 9. Cet airbag possède deux détonateurs. Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?
- V Ce type est également utilisé comme airbag de passager avant.
- E La présence de deux détonateurs augmente la sécurité du déclenchement du SRS.
- F En cas de petite collision, le calculateur peut n'actionner qu'une seule capsule pyrotechnique.
- F En cas d'accident de faible gravité, les deux détonateurs sont déclenchés avec moins de décalage que pour un grave accident.




Verrouillage centralisé

10. Ce schéma électrique représente un verrouillage centralisé électrique, dans l'état déverrouillé.

Tracer en vert le parcours du courant lors du verrouillage par le contacteur S11.

2.1.3 difficile moins 1 pt par faute

3

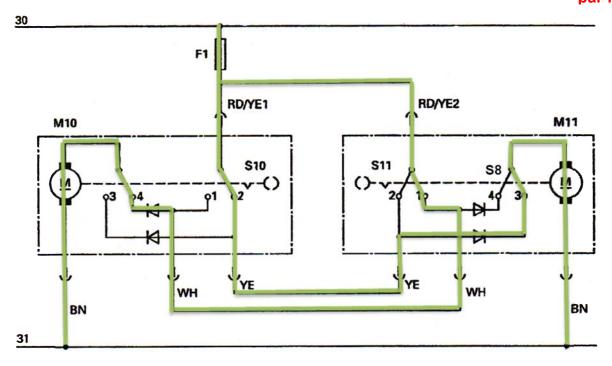


Feuille 5

Points prévus :

5



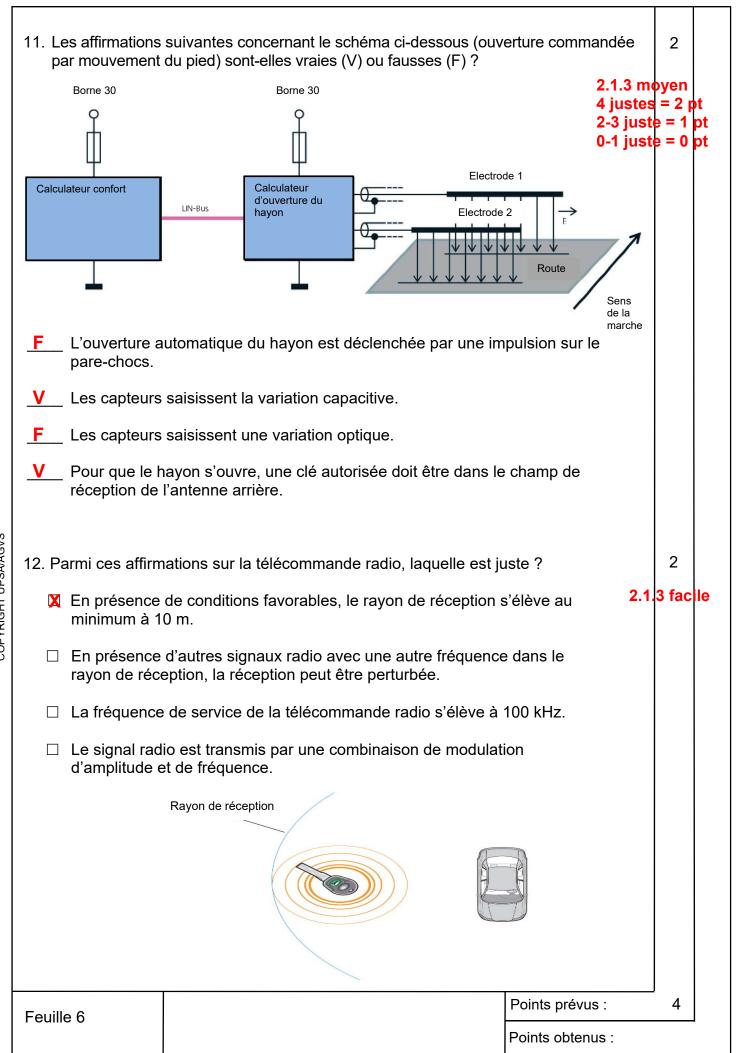

Système d'accès et d'autorisation à la conduite et alarmes antivol		
13. Quel capteur convient à la surveillance volumétrique de l'habitacle d'un cabriolet ?	2	
☐ Capteur à ultrasons 2.1.4	l facil	e
Capteur radar		
□ Capteur infrarouge		
☐ Capteur d'effraction		
 14. Indiquer si les affirmations suivantes concernant le système Keyless, sont vraies (V) ou fausses (F). V L'autorisation au démarrage n'est donnée que si le transpondeur se trouve dans l'habitacle. V Le système doit posséder des antennes à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. V Le système interroge les codes du transpondeur à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. F Le transpondeur fonctionne avec une fréquence de transmission de 400 kHz. 2.1.4 in 4 just 	es = 2	n 2 pt
0-1 ju Electronique de confort	l 1	0 pt
15. On enregistre le signal du capteur Hall d'un lève-vitre avec protection anti-coincement. Tracer sur l'oscillogramme la courbe si la fenêtre heurte un objet non compressible en indiquant les différentes phases.	3	
2 pt 1	diffic raçaç ohase	je

Feuille 7

Points prévus :

7

16. A quelle fréquence fonctionnent les capteurs à ultrason pour la protection 2 volumétrique? 2.1.4 facile 20 à 40 kHz 17. Les affirmations suivantes concernant le moteur de lève-vitre sont-elles vraies (V) 2 ou fausses (F)? Un signal PWM est généré à l'aide du capteur Hall (1). 2.1.5 moven 4 justes = 2 pt L'élément 3 est un aimant annulaire. 2-3 juste = 1 0-1 juste = 0V Le capteur Hall (1) sert d'information pour la protection antipincement Une fois la batterie de démarrage débranchée, le moteur de lève-vitre doit être réinitialisé Système d'éclairage 18. Les affirmations suivantes concernant l'assistant de feux de route sont-elles 2 vraies (V) ou fausses (F)? 2.1.6 moye F La zone théorique de détection s'élève au maximum à 200 m. 2-3 juste = 1 pt 0-1 juste = 0 pt L'assistant de feux de route, détecte la lumière des véhicules arrivant en sens inverse. Le conducteur peut à tout moment désactiver les feux de route et passer en feux de croisement. F L'assistant de feux de route régule déjà à l'arrêt du véhicule. 6 Points prévus : Feuille 8 Points obtenus:

Points obtenus:

Ce document d'examen est confidentiel COPYRIGHT UPSA/AGVS





Examen de domaine de compétences DIAGNOSTICIEN D'AUTOMOBILES et COORDINATEUR D'ATELIER

Nº cand.:	
Points :	
Durée :	45 min

Travaux écrits Domaine Z3 (10.3.2018)
Systèmes d'assistance à la conduite et d'infodivertissement

Important : Répondre aux questions selon les exigences. Si par ex. 2 exemples sont demandés, il ne faut pas en donner 3.

Dans tous les cas lors de la correction, seules les premières réponses, selon le nombre demandé, seront prises en compte.

Les réponses supplémentaires ne seront pas prises en compte dans la taxation.

Pour les questions à choix multiple, une seule réponse est juste.

Les corrections du candidat doivent être sans ambiguïté et doivent être validées par un visa.

Appréciation: feuille 2 devoirs 1 - 4 points possibles 08 points feuille 3 devoirs 5 - 8 points possibles 06 points 9 - 10 04 points feuille 4 devoirs points possibles 11 - 13 points possibles feuille 5 devoirs 06 points feuille 6 devoirs 14 - 16 points possibles 06 points feuille 7 devoirs 17 - 18 points possibles 04 points feuille 8 19 - 21 devoirs points possibles 06 points

Total points possibles 40 points

Solutions

Page 1

Date: 16.02.2018

Date: :

Les experts :

Points prévus :

Points obtenus:

Cet examen est confidentiel COPYRIGHT UPSA/AGVS

Ces affirmations concernant la fusion des données de capteurs sont-elles vraies (V)

V Actuellement, dans les systèmes ACC modernes, la caméra avant et le radar

F Des capteurs infrarouges sont utilisés pour la mesure des distances des aides au

2

5.

ou fausses (F)?

stationnement.

capteur reed numéro 1.

F L'élément capteur permet de déterminer


uniquement le niveau d'huile.

Page 3
Points prévus : 6
Points obtenus :

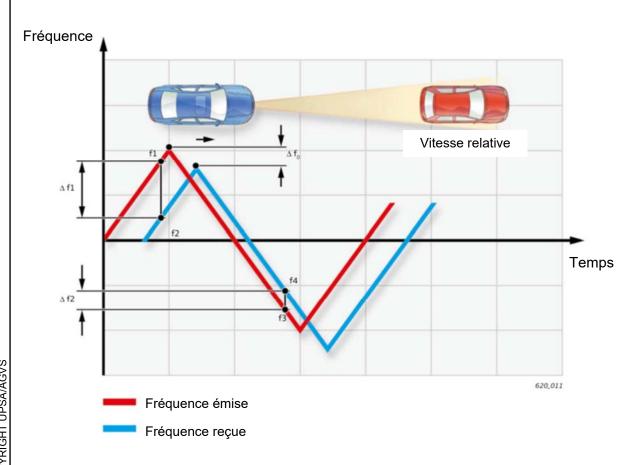9. Principe de base du radar FMCW :

Quelle grandeur est calculée à partir de l'information Δf1- Δf2?

- □ La vitesse du véhicule bleu.
- La vitesse relative entre les deux véhicules.
- ☐ La distance entre les deux véhicules.
- ☐ L'écart latéral par rapport au véhicule rouge.



10. Système de navigation :

Différentes informations sont fournies à l'ordinateur de navigation pour le choix d'un itinéraire bis/le contournement d'un embouteillage.

Quelle affirmation est correcte?

- Les données de téléphones mobiles «Floating Phone Data» peuvent être utilisées pour le calcul de la densité du trafic.
- ☐ «TMC» est un service d'infos trafic transmis sur le réseau GSM.
- ☐ «TMC pro» n'est pris en charge que par DAB +.
- ☐ Les appareils de navigation mobiles peuvent également recevoir les «signaux TMC» sans antenne.


Page 4	Points prévus :	4
	Points obtenus :	

- 11. Quelle affirmation est exacte?
 - ☐ L'antenne GPS est toujours alimentée directement avec 12 V.
 - ☐ Les récepteurs GPS ne nécessitent pas d'alimentation en tension (problèmes de réception).

 - ☐ Toutes les antennes GPS sont reliées à l'unité de navigation via un bus CAN.

Systèmes audio:

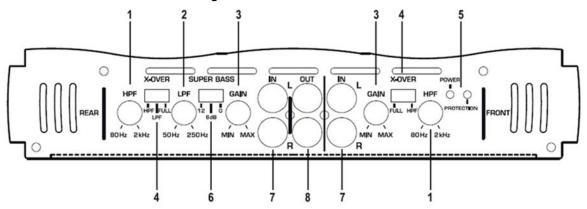12. Quelle est l'influence sur le signal du commutateur N° 3?



Gain: volume sonore, niveau d'entrée / facteur d'amplificateur /

Tension d'entrée par rapport sur la tension de sortie

L'expert décide

- 13. Les affirmations suivantes concernant l'impédance sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?
 - F Plus l'impédance des haut-parleurs est élevée, plus la puissance de la musique est élevée.
 - **F** Si on raccorde des haut-parleurs de 8 Ω sur une sortie d'amplificateur à 2 canaux de 4 Ω , on risque de détruire l'amplificateur.
 - $\underline{\mathbf{V}}$ Si on raccorde des haut-parleurs de 2 Ω sur une sortie d'amplificateur à 2 canaux de 4 Ω , on risque de détruire l'amplificateur.
 - F L'impédance des haut-parleurs n'est pas importante et peut être adaptée via le filtre passe-haut.

Page 5	F	Points prévus :	6
	Ī	Points obtenus :	

2

	_
nfident	700
conf	DSA/
est	=
nen	HU
examen	DVP
Cet	\overline{c}


Page 6

യ

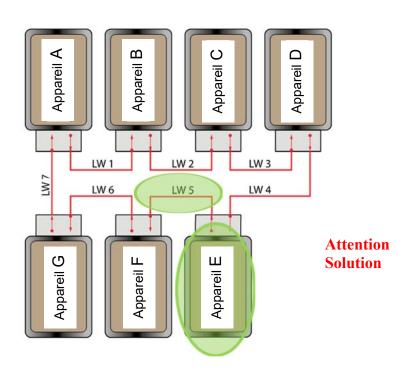14. Parmi les affirmations suivantes concernant le processeur de signal numérique 2 DSP, laquelle est exacte? ☐ Le DSP répartit les signaux audio entre les haut-parleurs en fonction de leur gamme de fréquences. ☐ Le DSP protège les haut-parleurs contre les puissances excessives. Le DSP adapte l'intensité sonore source du signal audio de manière à ce que le conducteur ne perçoive aucune variation de niveau sonore au changement de source. ☐ Le DSP affaiblit les gammes de fréquences déjà fortement amorties par l'habitacle. 2 15. Parmi ces affirmations, laquelle décrit le premier processus de couplage entre deux appareils Bluetooth? ☐ Le premier couplage permet de définir la fréquence pour la future connexion. ☐ Le premier couplage définit la caractéristique du codage. ☐ Le premier couplage permet seulement de vérifier si la puissance de l'émetteur est au moins égale à 1 watt. Lors de ce processus, une connexion est établie et un mot de passe s'affiche pour la reconnaissance mutuelle. Il doit être saisi et confirmé. 16. Bus MOST: 2 Un diagnostic de rupture de réseau doit être effectué dans un système MOST

Un diagnostic de rupture de réseau doit être effectué dans un système MOST avec câbles à fibre optique. Aucun signal optique n'est visible sur le connecteur débranché de l'appareil F.

Indiquer en vert les défauts possibles sur le schéma ci-dessous.




20	oints	prevus :	ť

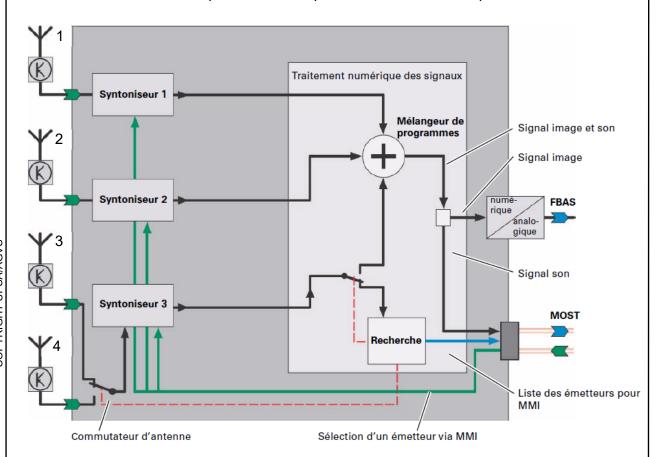17. Systèmes de téléphonie mobile:

Par quel moyen peut-on établir un accès internet pour PC ou notebook dans un véhicule?

- ☐ A l'aide d'un téléphone mobile, à condition que le véhicule soit équipé d'une connexion WiFi.
- ☐ C'est seulement possible via une connexion satellite.
- ☐ Ce n'est possible que sur certains tronçons d'autoroute dont les glissières de sécurité sont dotées de transmetteurs WiFi.
- Le véhicule doit être équipé d'une borne LTE / 4G et d'une carte SIM qui établit la connexion via UMTS ou GSM.
- 18. TV numérique DVB-T Le schéma ci-dessous représente le récepteur d'une antenne multiphases DVB-T.



Les affirmations suivantes concernant l'antenne multiphase sont-elles vraies (V) ou fausses (F) ?

- V Dans le traitement numérique des signaux, les signaux des antennes 1, 2 et 3 ou 4 sont amplifiés, formatés et additionnés en un signal global.
- V Pendant la recherche des stations, les listes de stations sont mises à jour avec le tuner 3.
- F Dans le convertisseur AD, l'image est numérisée.
- F Le port MOST permet uniquement le diagnostic du système via l'interface CAN.

Page 7	Points prévus :	4	
	Points obtenus :		

Points obtenus:

Cet examen est confidentiel COPYRIGHT UPSA/AGVS